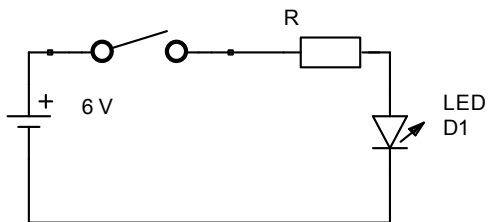


# Elektronik för civilingenjörer ET501G

## Projektuppgift 0.



Välj en lämplig vit lysdiod  $D1$ , och beräkna motståndets  $R$  resistans och effekttålighet. Välj lämpligt motstånd i E12-serien.

Beskriv och analysera kretsen enligt "spelregler".